



LKC

Ecuacion de Nodo B

$$\frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{0V - V_B}{R_2} + \frac{V_C - V_B}{R_3} = 0A$$

$$V_3 = V_B - V_C$$

Ecuacion de Nodo C

$$\frac{V_B - V_C}{R_3} + \frac{0V - V_C}{R_4} + \frac{V_D - V_C}{R_5} = 0A$$

Nodo B

$$\frac{V_A - V_B}{R_1} + \frac{-V_B}{R_2} + \frac{V_C - V_B}{R_3} = 0A$$

Nodo C

$$\frac{V_B - V_C}{R_3} + \frac{-V_C}{R_4} + \frac{V_D - V_C}{R_5} = 0A$$

$$V_A \left(\frac{1}{R_1} \right) + V_C \left(\frac{1}{R_3} \right) - V_B \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = 0A$$

$$V_C \left(\frac{1}{R_3} \right) + V_D \left(\frac{1}{R_5} \right) - V_C \left(\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \right) = 0A$$

$$12V \left(\frac{1}{1.8} \right) + V_C \left(\frac{1}{2.2} \right) - V_B \left(\frac{1}{1.8} + \frac{1}{470} + \frac{1}{2.2} \right) = 0A$$

$$V_B \left(\frac{1}{2.2} \right) + 8V \left(\frac{1}{1.5} \right) - V_C \left(\frac{1}{2.2} + \frac{1}{3.9} + \frac{1}{1.5} \right) = 0A$$

$$12V(0.55) + V_C(0.45) - V_B(3.137) = 0A$$

$$V_B(0.45) + 8V(0.66) - V_C(1.37) = 0A$$

$$V_C(0.45) - V_B(3.137) = -6.66A$$

$$-V_C(1.37) + V_B(0.45) = -5.33A$$



$$\begin{bmatrix} 0,45 V_C & -(3,137) V_B & -6,66 A \\ -1,37 V_C & 0,45 V_B & -5,33 A \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} V_C &= 4,81 V \\ V_B &= 2,81 V \\ V_R &= 0 V \end{aligned}$$

Resultados Simulados

$$\text{Nodo B} = 2,82 V$$

$$\text{Nodo C} = 4,80 V$$

$$\text{Nodo R} = 0 V$$

Análisis de Resultados

Nodo B.

$$\begin{aligned} \frac{2,81 - 2,82}{2,81} \cdot 100\% \\ 0,35\% \end{aligned}$$

Nodo C

$$\begin{aligned} \frac{4,81 - 4,80}{4,81} \cdot 100\% \\ 0,20\% \end{aligned}$$

Nodo R

$$0\%$$

